


[86.03/66.25] Dispositivos Semiconductores


Transistor MOS


Transistor Canal P: Polarización


Un transistor MOS de canal P con parámetros $V_T = -0,8 \text{ V}$; $\mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A}/\text{V}^2$; $W = 500 \mu\text{m}$; $L = 10 \mu\text{m}$ y $\lambda = 0,03 \text{ V}^{-1}$; forma parte del siguiente circuito donde $V_{DD} = 3.3 \text{ V}$; $R_{G1} = 1.3 \text{ k}\Omega$; $R_{G2} = 2.0 \text{ k}\Omega$ y $R = 1.0 \text{ k}\Omega$.

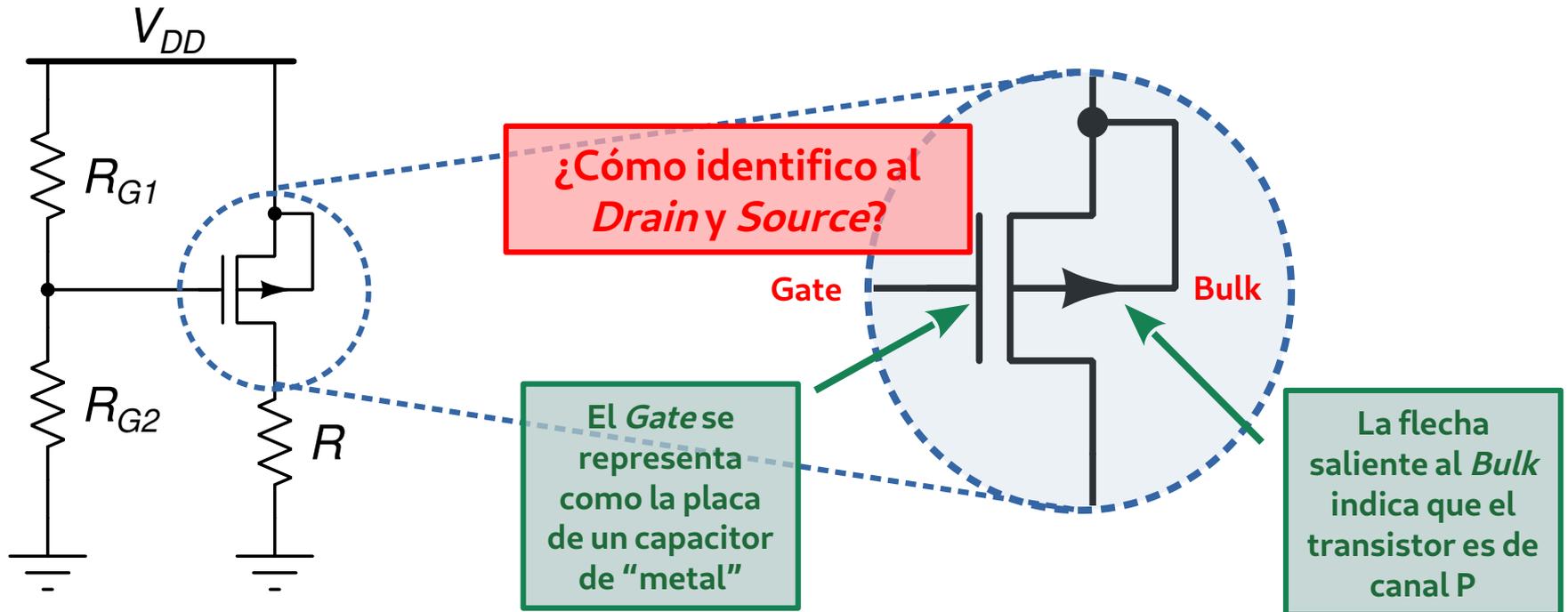
- Hallar el punto de polarización del transistor.
- Hallar el rango de R para que el transistor se encuentre en régimen de saturación.



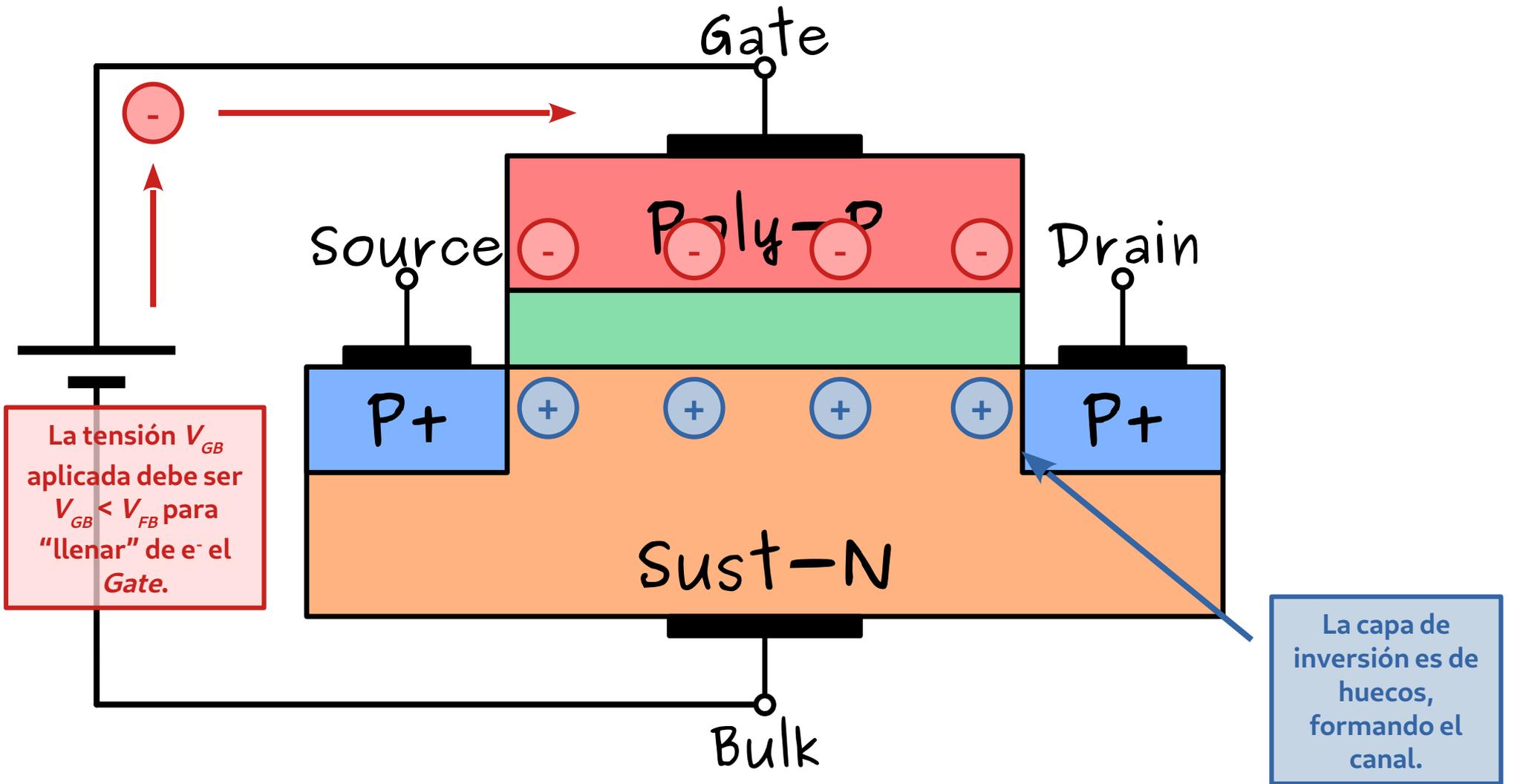


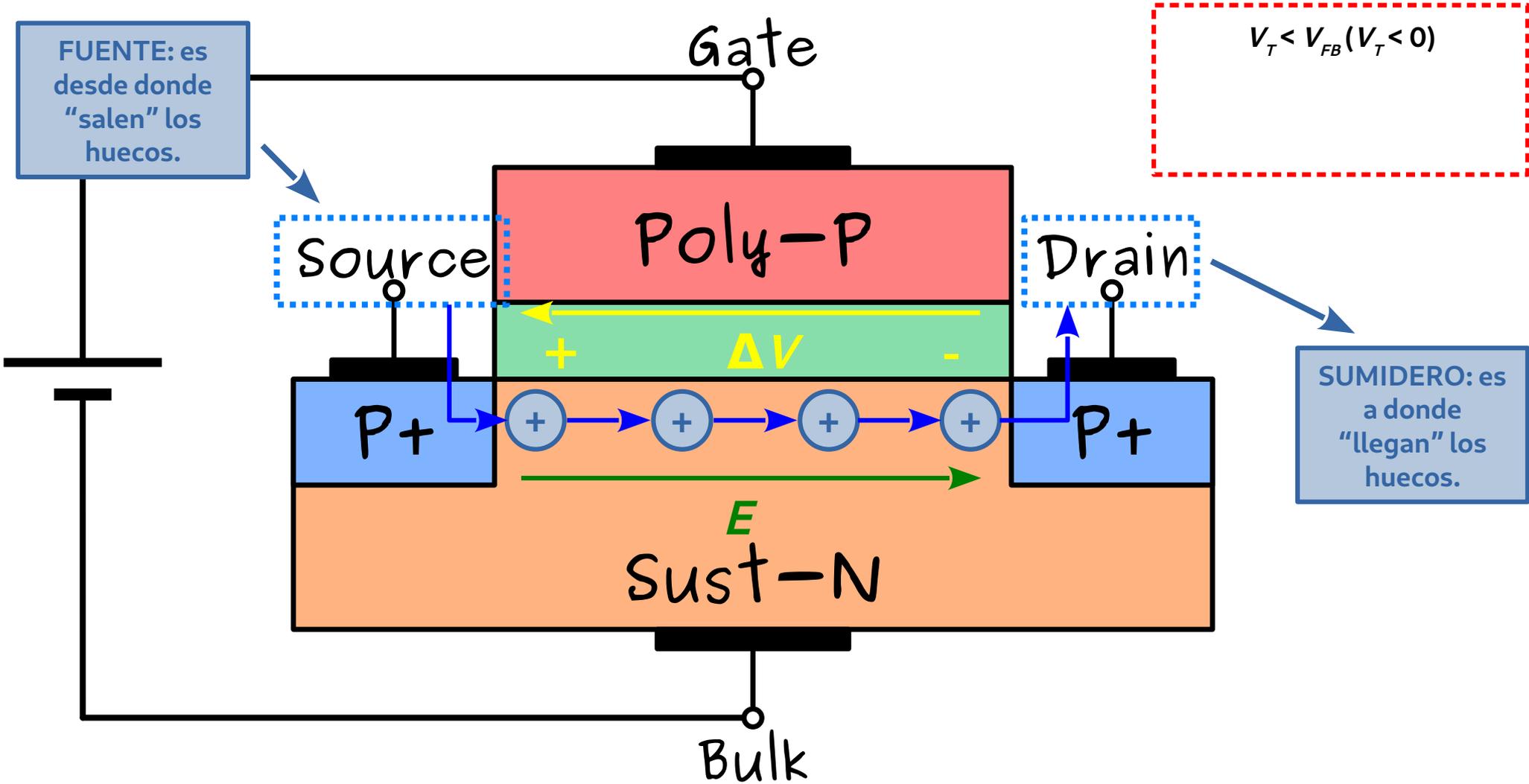

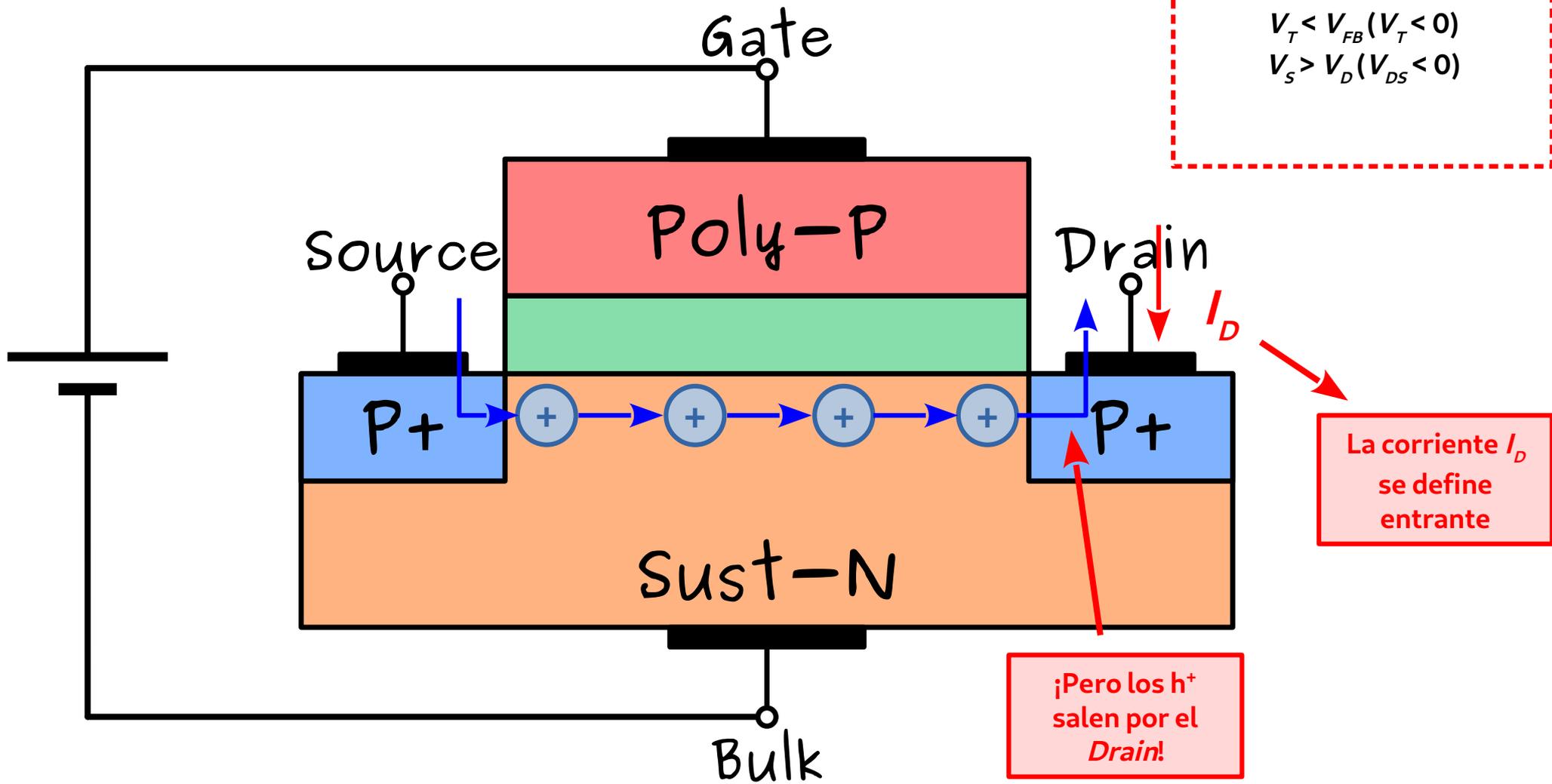

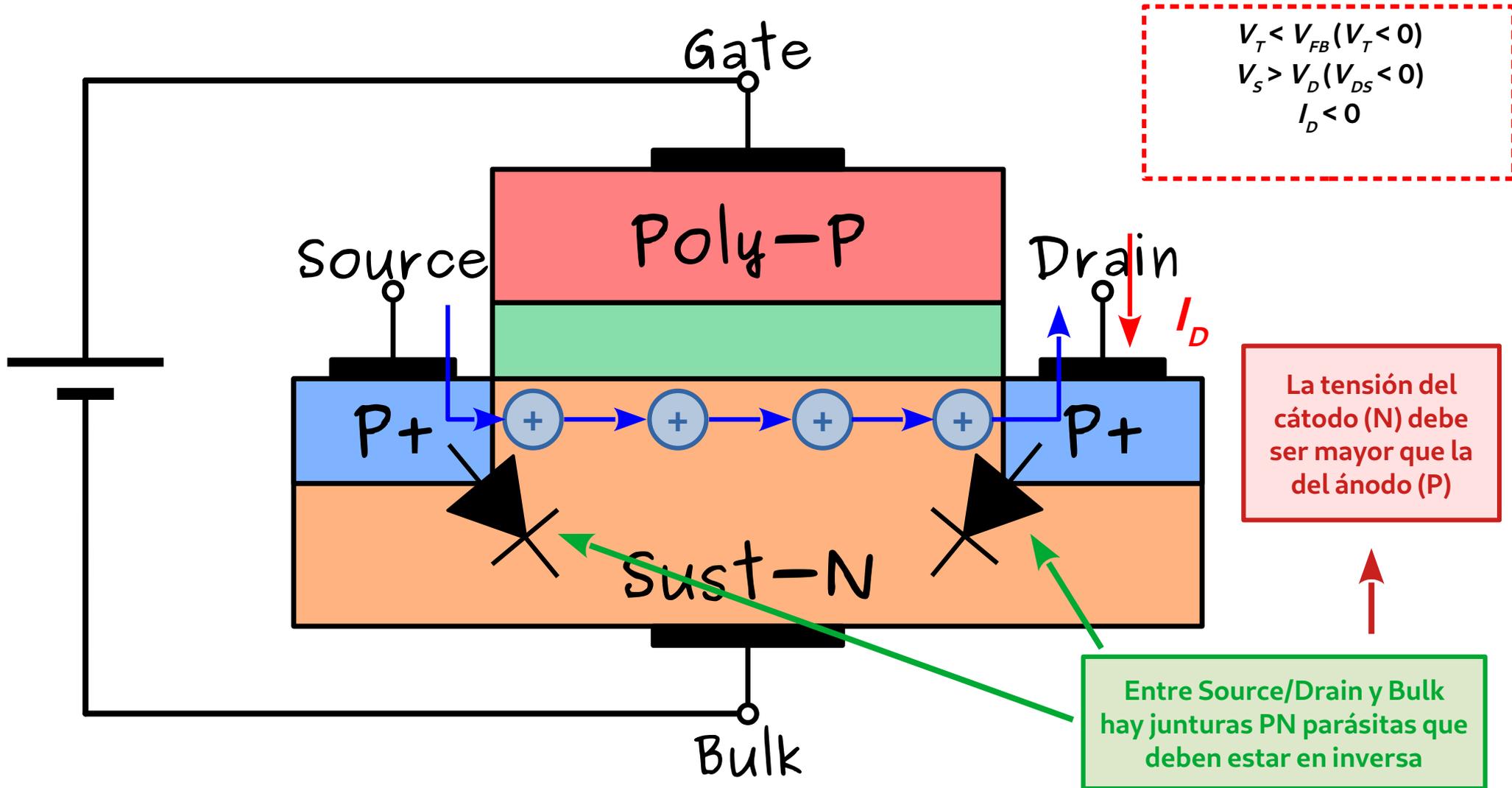

Leyes de Kirchoff

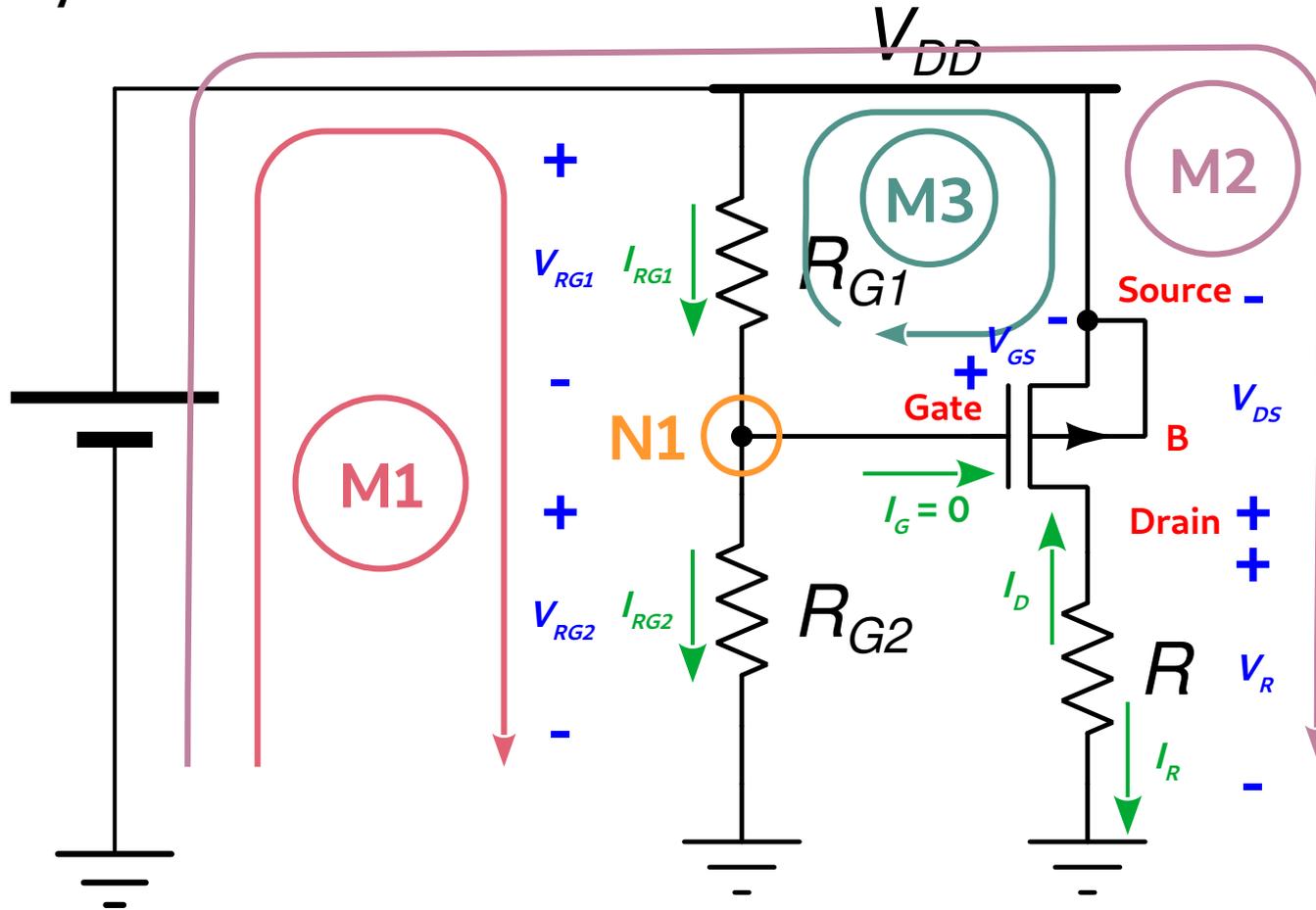

$$V_T < V_{FB} \quad (V_T < 0)$$

$$V_B > V_S > V_D \quad (V_{DS} < 0)$$

$$I_D < 0$$

$$\text{Sat: } V_{GS} < V_T; V_{DS} < V_{GS} - V_T$$

Transistor MOS canal P

$$V_T = -0,8 \text{ V}$$

$$\mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 500 \mu\text{m}; L = 10 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0,03 \text{ V}^{-1}$$

$$V_{DD} = 3.3 \text{ V}; R = 1.0 \text{ k}\Omega$$

$$R_{G1} = 1.3 \text{ k}\Omega; R_{G2} = 2.0 \text{ k}\Omega$$


$$\text{M1: } V_{DD} - V_{RG1} - V_{RG2} = 0$$

$$\text{M2: } V_{DD} + V_{DS} - V_R = 0$$

$$\text{N1: } I_{RG1} = I_{RG2} + I_G = I_{RG2}$$

$$\text{M3: } V_{R1} + V_{GS} = 0$$

Resolvemos la "malla de entrada"...

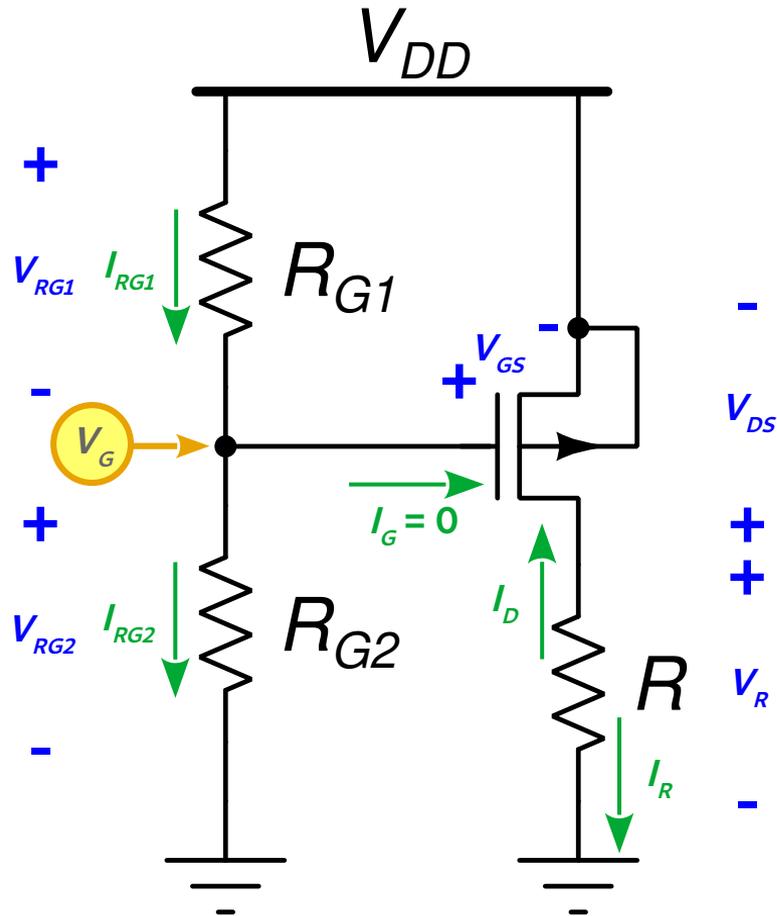

$$M1: V_{DD} - V_{RG1} - V_{RG2} = 0$$

$$M2: V_{DD} + V_{DS} - V_R = 0$$

$$N1: I_{RG1} = I_{RG2} = I_{RG}$$

$$M3: V_{R1} + V_{GS} = 0$$

De M1 y N1 despejamos:

$$V_{DD} = V_{RG1} + V_{RG2}$$

$$V_{DD} = I_{RG1} R_{G1} + I_{RG2} R_{G2}$$

$$V_{DD} = I_{RG} (R_{G1} + R_{G2})$$

$$I_{RG} = \frac{V_{DD}}{R_{G1} + R_{G2}}$$

$$V_G = V_{RG2} = I_{RG2} R_{G2}$$

$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}}$$

$$V_G = 2 \text{ V}$$

$$V_T < V_{FB} (V_T < 0)$$

$$V_B > V_S > V_D (V_{DS} < 0)$$

$$I_D < 0$$

$$\text{Sat: } V_{GS} < V_T; V_{DS} < V_{GS} - V_T$$

Transistor MOS canal P

$$V_T = -0,8 \text{ V}$$

$$\mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$


$$W = 500 \mu\text{m}; L = 10 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0,03 \text{ V}^{-1}$$

$$V_{DD} = 3.3 \text{ V}; R = 1.0 \text{ k}\Omega$$

$$R_{G1} = 1.3 \text{ k}\Omega; R_{G2} = 2.0 \text{ k}\Omega$$

Resolvemos la "malla de entrada"...

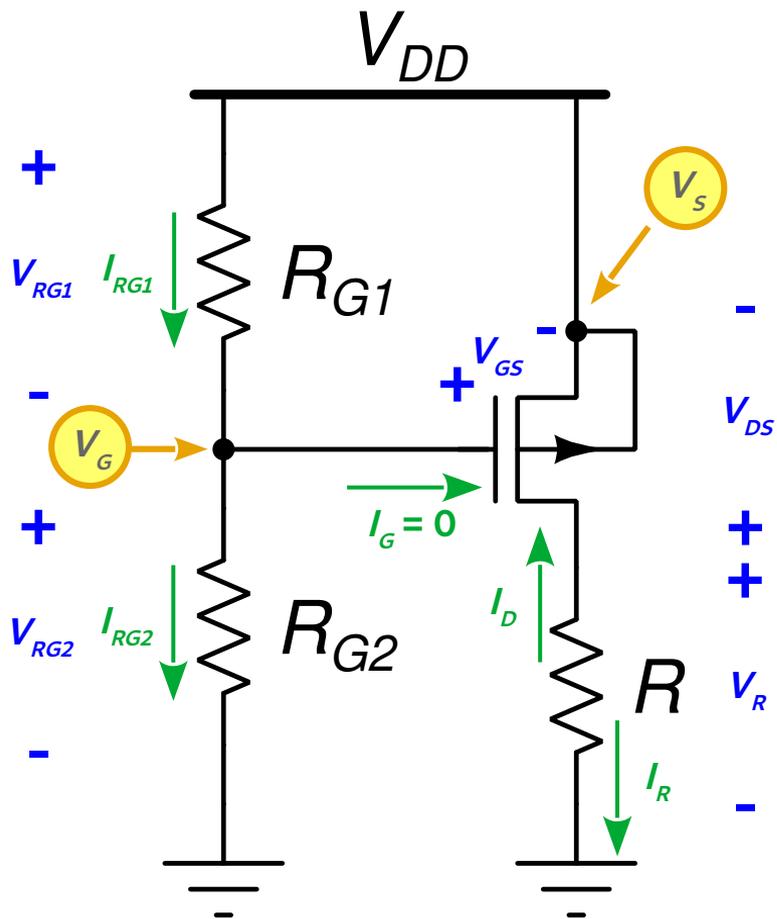

$$M1: V_{DD} - V_{RG1} - V_{RG2} = 0$$

$$M2: V_{DD} + V_{DS} - V_R = 0$$

$$N1: I_{RG1} = I_{RG2} = I_{RG}$$

$$M3: V_{R1} + V_{GS} = 0$$

$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = 2 \text{ V}$$

Pero ¡OJO! V_G no es V_{GS}

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_G - V_{DD}$$

$$V_{GS} = 2 \text{ V} - 3.3 \text{ V} = -1.3 \text{ V}$$

$$V_{GS} = -V_{RG1}$$

$$V_{GS} = -V_{DD} \frac{R_{G1}}{R_{G1} + R_{G2}} = -1.3 \text{ V}$$

$$V_T < V_{FB} (V_T < 0)$$

$$V_B > V_S > V_D (V_{DS} < 0)$$

$$I_D < 0$$

$$\text{Sat: } V_{GS} < V_T; V_{DS} < V_{GS} - V_T$$

Transistor MOS canal P

$$V_T = -0,8 \text{ V}$$

$$\mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$


$$W = 500 \mu\text{m}; L = 10 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0,03 \text{ V}^{-1}$$

$$V_{DD} = 3.3 \text{ V}; R = 1.0 \text{ k}\Omega$$

$$R_{G1} = 1.3 \text{ k}\Omega; R_{G2} = 2.0 \text{ k}\Omega$$

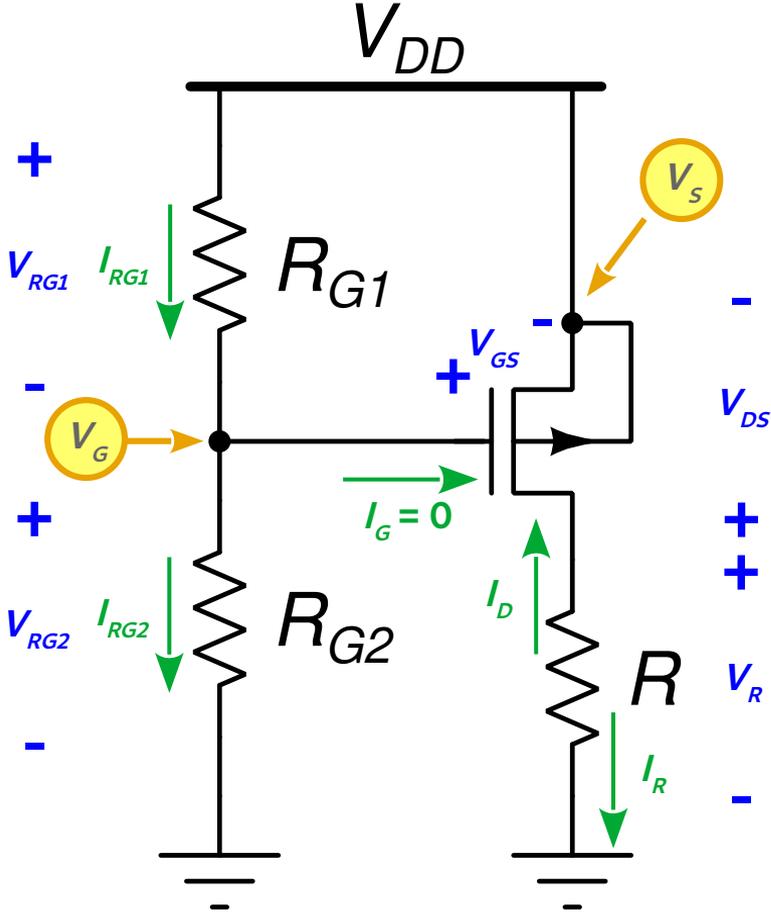Calculamos la corriente del transistor...



$$M1: V_{DD} - V_{RG1} - V_{RG2} = 0$$

$$M2: V_{DD} + V_{DS} - V_R = 0$$

$$N1: I_{RG1} = I_{RG2} = I_{RG}$$

$$M3: V_{R1} + V_{GS} = 0$$

$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = 2 \text{ V}$$

$$V_{GS} = -1.3 \text{ V} < V_T$$

Suponemos saturación y efecto de modulación del largo del canal despreciable...

$$I_D = -\frac{\mu_p C'_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 = -0.5 \text{ mA}$$

... ¡luego debemos corroborarlo!

$$V_T < V_{FB} (V_T < 0)$$

$$V_B > V_S > V_D (V_{DS} < 0)$$

$$I_D < 0$$

$$\text{Sat: } V_{GS} < V_T; V_{DS} < V_{GS} - V_T$$

Transistor MOS canal P

$$V_T = -0,8 \text{ V}$$

$$\mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 500 \mu\text{m}; L = 10 \mu\text{m}$$


$$\lambda = 0,03 \text{ V}^{-1}$$

$$V_{DD} = 3.3 \text{ V}; R = 1.0 \text{ k}\Omega$$

$$R_{G1} = 1.3 \text{ k}\Omega; R_{G2} = 2.0 \text{ k}\Omega$$

Ya casi terminamos...

Resolvemos para V_{DS} ...

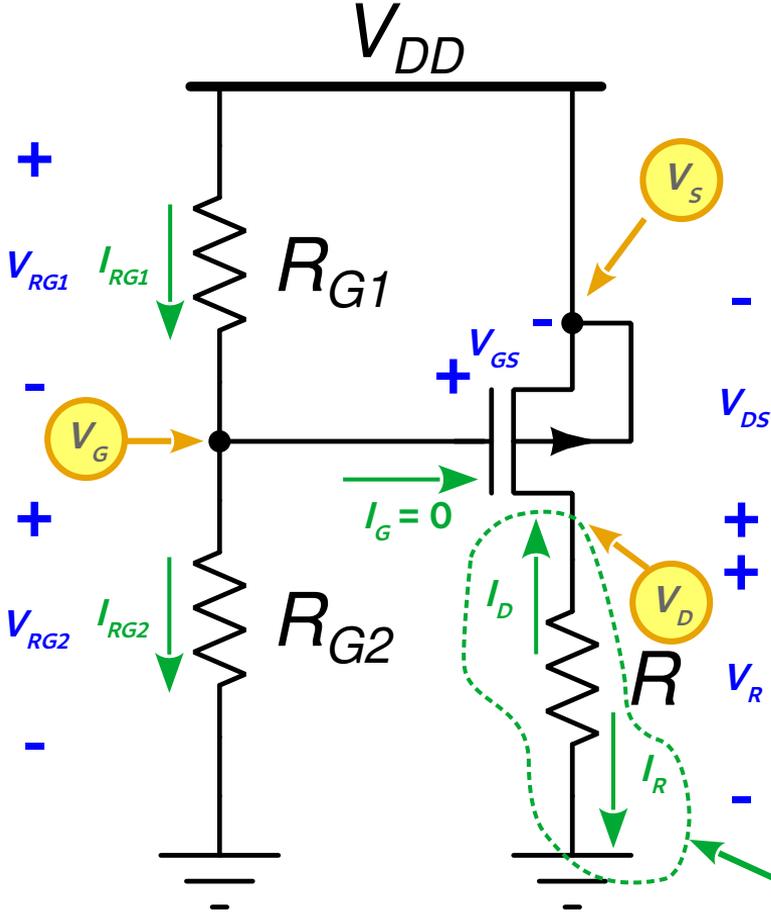

$$M1: V_{DD} - V_{RG1} - V_{RG2} = 0$$

$$M2: V_{DD} + V_{DS} - V_R = 0$$

$$N1: I_{RG1} = I_{RG2} = I_{RG}$$

$$M3: V_{R1} + V_{GS} = 0$$

$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = 2 \text{ V}$$

$$V_{GS} = -1.3 \text{ V} < V_T$$

$$I_D = -\frac{\mu_p C'_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 = -0.5 \text{ mA}$$

Calculamos la tensión de *Drain*:

$$V_D = V_R = I_R \cdot R = -I_D \cdot R = 0.5 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 0.5 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = V_D - V_{DD} = 0.5 \text{ V} - 3.3 \text{ V} = -2.8 \text{ V}$$

$$I_R = -I_D$$

$$V_T < V_{FB} (V_T < 0)$$

$$V_B > V_S > V_D (V_{DS} < 0)$$

$$I_D < 0$$

$$\text{Sat: } V_{GS} < V_T; V_{DS} < V_{GS} - V_T$$

Transistor MOS canal P

$$V_T = -0,8 \text{ V}$$

$$\mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$


$$W = 500 \mu\text{m}; L = 10 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0,03 \text{ V}^{-1}$$

$$V_{DD} = 3.3 \text{ V}; R = 1.0 \text{ k}\Omega$$

$$R_{G1} = 1.3 \text{ k}\Omega; R_{G2} = 2.0 \text{ k}\Omega$$

Verificamos...

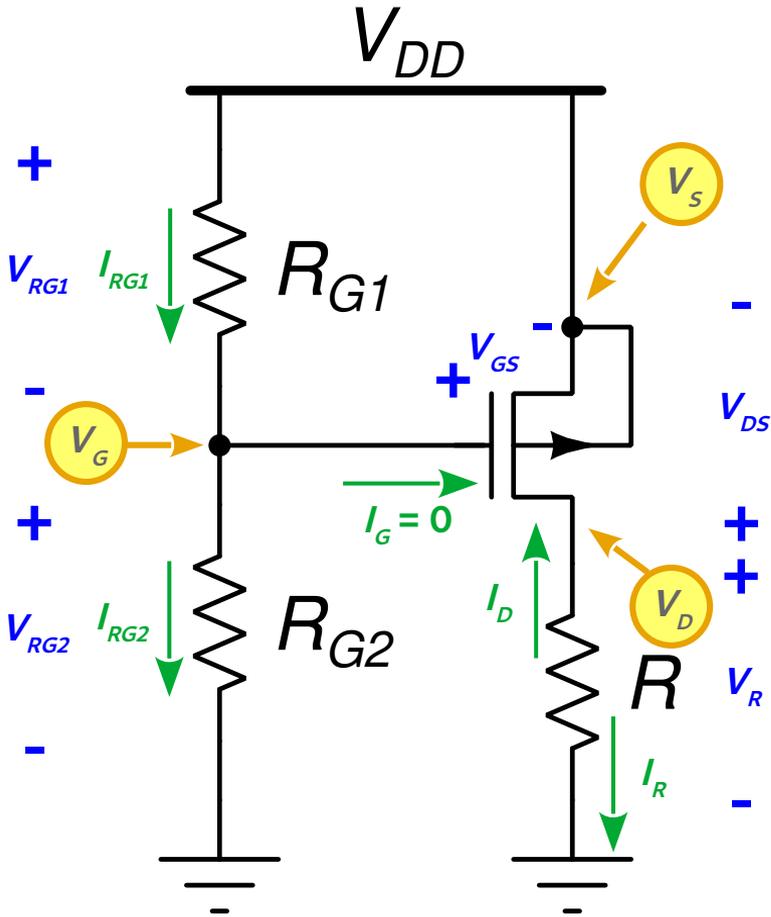

$$M1: V_{DD} - V_{RG1} - V_{RG2} = 0$$

$$M2: V_{DD} + V_{DS} - V_R = 0$$

$$N1: I_{RG1} = I_{RG2} = I_{RG}$$

$$M3: V_{R1} + V_{GS} = 0$$

$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = 2 \text{ V}$$

$$V_{GS} = -1.3 \text{ V} < V_T$$

$$I_D = -\frac{\mu_p C'_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 = -0.5 \text{ mA}$$

Verificamos saturación...

$$V_{DS} = -2.8 \text{ V} < V_{GS} - V_T = -0.5 \text{ V}$$

...y EMLC despreciable...

$$1 - \lambda V_{DS} = 1 - 0.03 \text{ V}^{-1} (-2.8 \text{ V}) = 1 + 0.03 \times 2.8 = 1.084 \approx 1$$

$$V_T < V_{FB} (V_T < 0)$$

$$V_B > V_S > V_D (V_{DS} < 0)$$

$$I_D < 0$$

$$\text{Sat: } V_{GS} < V_T; V_{DS} < V_{GS} - V_T$$

Transistor MOS canal P

$$V_T = -0,8 \text{ V}$$

$$\mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 500 \mu\text{m}; L = 10 \mu\text{m}$$


$$\lambda = 0,03 \text{ V}^{-1}$$

$$V_{DD} = 3.3 \text{ V}; R = 1.0 \text{ k}\Omega$$

$$R_{G1} = 1.3 \text{ k}\Omega; R_{G2} = 2.0 \text{ k}\Omega$$

→ Aceptando 10% de error

En resumen...

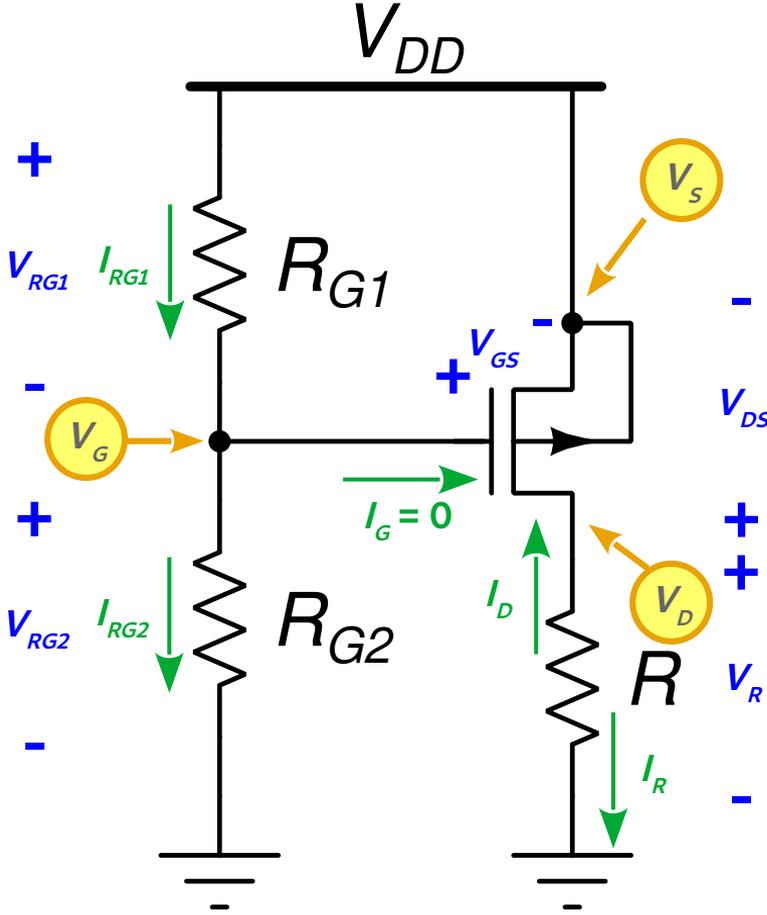

$$M1: V_{DD} - V_{RG1} - V_{RG2} = 0$$

$$M2: V_{DD} + V_{DS} - V_R = 0$$

$$N1: I_{RG1} = I_{RG2} = I_{RG}$$

$$M3: V_{R1} + V_{GS} = 0$$

$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = 2 \text{ V}$$

$$V_{GS} = -1.3 \text{ V} < V_T$$

$$I_D = -\frac{\mu_p C'_{ox} W}{2 L} (V_{GS} - V_T)^2 = -0.5 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = -2.8 \text{ V} < V_{DS_{sat}}$$

$$V_T < V_{FB} (V_T < 0)$$

$$V_B > V_S > V_D (V_{DS} < 0)$$

$$I_D < 0$$

$$\text{Sat: } V_{GS} < V_T; V_{DS} < V_{GS} - V_T$$

Transistor MOS canal P

$$V_T = -0,8 \text{ V}$$

$$\mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$


$$W = 500 \mu\text{m}; L = 10 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0,03 \text{ V}^{-1}$$

$$V_{DD} = 3.3 \text{ V}; R = 1.0 \text{ k}\Omega$$

$$R_{G1} = 1.3 \text{ k}\Omega; R_{G2} = 2.0 \text{ k}\Omega$$

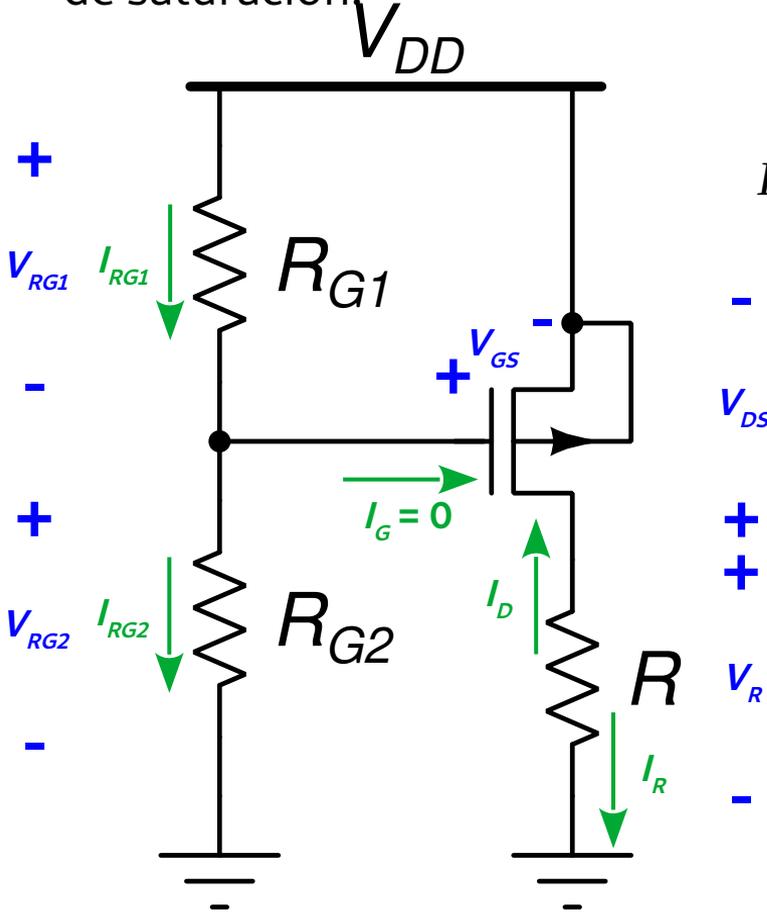- Hallar el rango de R para que el transistor se encuentre en régimen de saturación.



$$V_{GS} = -1.3 \text{ V} < V_T$$

$$I_D = -\frac{\mu_p C'_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 = -0.5 \text{ mA}$$

$$V_{DS} < V_{DS_{sat}}$$

$$V_D = I_R \cdot R = -I_D \cdot R$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = -I_D \cdot R - V_{DD}$$

$$V_T < V_{FB} \quad (V_T < 0)$$

$$V_B > V_S > V_D \quad (V_{DS} < 0)$$

$$I_D < 0$$

Sat: $V_{GS} < V_T$; $V_{DS} < V_{GS} - V_T$

Transistor MOS canal P

$$V_T = -0,8 \text{ V}$$

$$\mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 500 \mu\text{m}; L = 10 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0,03 \text{ V}^{-1}$$

$$V_{DD} = 3.3 \text{ V}; R = 1.0 \text{ k}\Omega$$

$$R_{G1} = 1.3 \text{ k}\Omega; R_{G2} = 2.0 \text{ k}\Omega$$

→ Si $R=0 \Rightarrow V_D=0 \Rightarrow V_{DS} = -V_S = -V_{DD} < V_{DS_{sat}}$

→ Si $V_{DS} = V_{DS_{sat}} \Rightarrow R = \frac{V_{DD} + V_{DS}}{-I_D}$

$$R = \frac{3.3 \text{ V} - 0.5 \text{ V}}{0.5 \text{ mA}} = 5.6 \text{ k}\Omega \rightarrow \boxed{0 < R < 5.6 \text{ k}\Omega}$$